

~~Ans~~

$V \propto \ln(I)$
 $I_{q1} = 4.60498867347771e^{-09}$
 $I_{q2} = 1.8871638074175716$

$R = 15 \text{ k}\Omega$
 $I_{D1} = 5 \times 10^{-4} \text{ A}$
 $I_{D2} = 10^{-3} \text{ A}$

for diode - 1

$V_{in2} = 15 \text{ V}$

$R = 15 = 15 \text{ k}\Omega$

$I_{D1} = 5 \times 10^{-4} \text{ A}$

$V_{in1} = \frac{V_{in2} \times I_{D1}}{I_{D2}} = \frac{15 \times 10^{-3}}{10^{-4}}$

$V_{in1} = 1.5 \text{ V}$

range of voltage $\in [1.5, 15 \text{ V}]$

$R = 15 \text{ k}\Omega$

V_D : voltage across diode

I_S : reverse saturation (const)

I_D : current through diode

$$V_T = \frac{KT}{q} = 0.026V$$



$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right)$$

$$I_D = I_S e^{\left(\frac{V_D}{nV_T} \right)}$$

$$V_D = nV_T (\ln(I_D) - \ln(I_S))$$

$$\ln(I_D) = \frac{V_D}{nV_T} + \ln(I_S)$$

multiplying factor offset

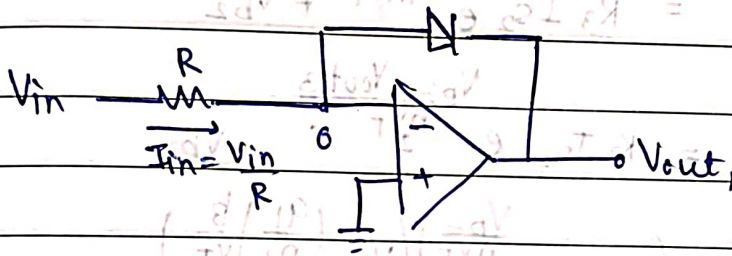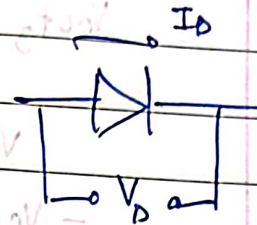

$$I_D = \frac{V_{in}}{R} \quad \frac{V_D}{nV_T} + \ln(I_S) = \ln(I_D)$$

$$V_{out1} = -V_D = nV_T (\ln(I_S) - \ln(I_D))$$


$$= nV_T \left(\ln \left(\frac{I_S R}{V_{in}} \right) \right)$$

$$V_{out1} = nV_T (\ln(I_S R) - \ln(V_{in}))$$

$$V_{out1} = -a_1 \ln(V_{in}) + a_2$$

$$a_1 = nV_T \quad a_2 = nV_T \ln(I_S R)$$

$$\frac{V_{b1}}{2} = a_2$$

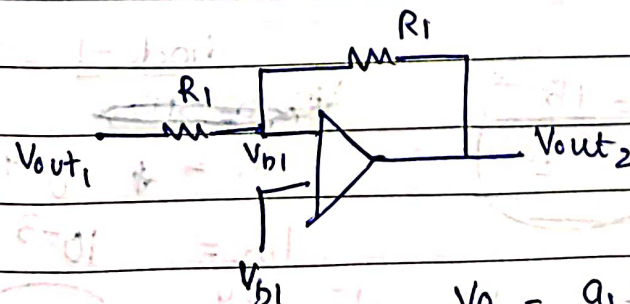

$$V_2 - V_{b1} = V_{b1} - V_{o1}$$

$$V_2 = 2V_{b1} - V_{o1}$$

$$V_{o2} = a_1 \ln(V_{in})$$

$$a_1 \ln(V_{in}) = 2V_{b1} + a_1 \ln(V_{in}) - a_2$$

$$V_{out3} = - \left(\frac{R_{22}}{R_{21}} \right) V_{out2}$$

$$V_{out3} = - a_1 \beta \ln(V_{in})$$

$$V_{out3} = \ln(V_{in}^{-a_1 \beta})$$

$$\beta = \frac{R_{22}}{R_{21}}$$

$$V_x = V_{b2}$$

$$-V_{out3} + V_{b2} = V_D$$

$$V_{out} = V_{b2} + R_3 I_{D2}$$

$$= R_3 I_{S2} e^{V_D / nV_T} + V_{b2}$$

$$= R_3 I_{S2} e^{\frac{V_{b2} - V_{out3}}{nV_T}} + V_{b2}$$

$$V_{R3} = \left(R_3 I_{S2} e^{\frac{V_{b2}}{nV_T}} \right) \left(V_{in}^{\left(\frac{a_1}{n_2} \right) \beta} \right)$$

$$= \left[R_3 I_{S2} e^{\frac{V_{b2}}{nV_T}} V_{in}^{\left(\frac{n_1}{n_2} \right) \beta} \right]$$

$$V_{R3} = b_1 V_{in}^{b_2}$$

$$b_1 = R_3 I_{S2} e^{\frac{V_{b2}}{nV_T}}$$

$$b_2 = \left(\frac{n_1}{n_2} \right) \beta$$

$$b_1 = 1, \quad b_2 = \frac{1}{2}$$


$$V_{R3} = V_{in}^{1/2}$$

$$V_{in1} = 1.5V$$

$$R = 15$$

$$I_{D2}$$

$$R = 15K\Omega$$

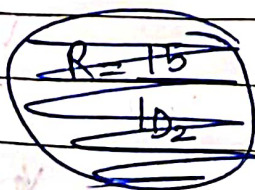

diode - 1

$$I_{D1} = 10^{-4} A$$

$$I_{D2} = 10^{-3} A$$

$$V_{in2} = 15, \quad V_{in1} = \frac{15 \times 10^{-4}}{10^{-3}} = 1.5V$$

LAB-4

$$I_{S1} = 4.61 \times 10^{-9} \text{ A}$$

$$n_1 = 1.89$$

$$I_{S2} = 6.01 \times 10^{-9} \text{ A}$$

$$n = 1.88$$

Linear range $\Rightarrow 0.45 - 0.65 \text{ V}$

$$I_{d1} \in [44.3 \mu\text{A to } 2.61 \text{ mA}]$$

$$I_{d2} \in [61 \mu\text{A to } 3.68 \text{ mA}]$$

$$V_{in} = 15 \text{ V} \rightarrow R = \frac{15}{2.61 \times 10^{-3}} \rightarrow 5.75 \text{ k}\Omega$$

$$V_{out1} = -n_1 V_T \ln(V_{in}) + n_1 V_T \ln(I_{S1} R)$$

$$1.89$$

$$0.029$$

$$4.61 \times 10^{-9} \times 5.75 \text{ k}\Omega$$

$$V_{out1} = -0.049 \ln V_{in} - 0.518$$

$$V_{b1} = \frac{-0.518}{2} = \boxed{-0.259 \text{ V}}$$


$$R_1 = 5 \text{ k}\Omega \text{ (b/w } 1 - 10 \text{ k}\Omega)$$

Now, let $V_{b2} = 0.5 \text{ V}$

$$R_3 I_{S2} e^{\frac{V_{b2}}{n V_T}} = 1 \Rightarrow R_3 = 6 \text{ k}\Omega$$

$$V_3 = b_1 V_{in}^{b_2} \rightarrow b_1 = 1$$

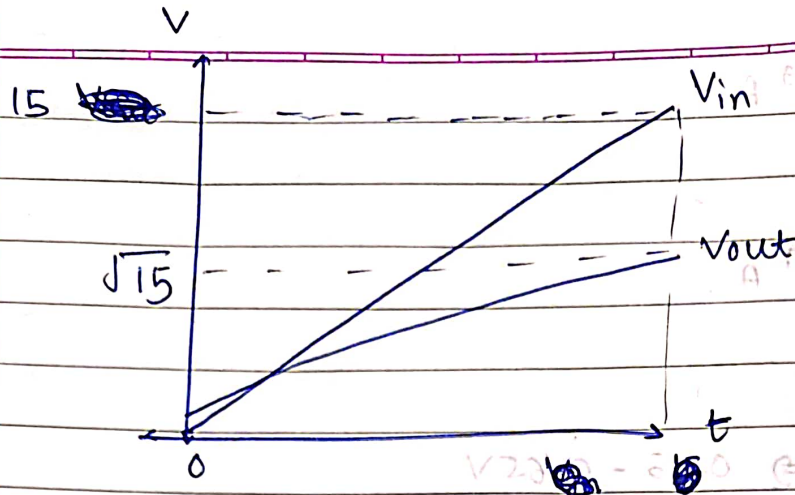for square root amplifier $\beta = \frac{n_2}{2n_1} = 0.497$



(plot of V_{in} & V_{out} while DC sweeping)

$V_{250} = 250$
 $[A_{m10.0} \text{ of } A_{m10.0}] = 10$
 $[A_{m80.0} \text{ of } A_{m10.0}] = 10$

$$V_{in} = 15V \rightarrow R = 15 \rightarrow V_{out} = 15V$$

$$V_{out} = -V_{in} + V_{ref} = -15V + 15V = 0V$$

0.000 0.000

$$V_{out} = -0.000 + 0.000 = 0.000$$

$$V_{out} = -0.000 + 0.000 = 0.000$$

$$R = 2K\Omega \text{ (p/n 1 - 10K\Omega)}$$

Guravjan Reddy
 25/1/24

$$R = 2K\Omega \text{ (p/n 1 - 10K\Omega)}$$

$$R = 2K\Omega \text{ (p/n 1 - 10K\Omega)}$$

$$R = 2K\Omega \text{ (p/n 1 - 10K\Omega)}$$